



南開大學
Nankai University

计算机学院
计算机组成原理实验报告

实验四

姓名：林盛森

学号：2312631

专业：计算机科学与技术

2025 年 5 月 7 日

目录

1 实验目的	2
2 实验内容说明	2
3 实验原理图	2
4 实验步骤	2
4.1 实验设计	2
4.2 ALU.v	3
4.2.1 操作码压缩	3
4.2.2 有符号数大于置位比较	4
4.2.3 按位取反	4
4.2.4 低位加载	4
4.3 ALU_display.v	5
4.4 ALU_tb.v	5
5 实验结果分析	8
5.1 仿真验证	8
5.2 上箱验证	9
5.2.1 有符号数大于置位验证	9
5.2.2 按位取反验证	11
5.2.3 低位加载验证	12
6 总结感想	13

1 实验目的

1. 熟悉 MIPS 指令集中的运算指令，学会对这些指令进行归纳分类。
2. 了解 MIPS 指令结构。
3. 熟悉并掌握 ALU 的原理、功能和设计。
4. 进一步加强运用 verilog 语言进行电路设计的能力。
5. 为后续设计 cpu 的实验打下基础。

2 实验内容说明

针对组成原理第四次的 ALU 实验进行改进，要求：

- 1、将原有的操作码进行位压缩，调整操作码控制信号位宽为 4 位。
- 2、操作码调整成 4 位之后，在原有 13 种运算的基础之上，补充 3 种不同类型的运算（要求一种大于置位比较，一种位运算，一种自选），需要上实验箱或仿真验证计算结果。
- 3、注意改进实验上实验箱验证时，操作码应该已经压缩到 4 位位宽。

3 实验原理图

 


图 3.1: ALU 原理图

4 实验步骤

4.1 实验设计

根据实验要求，我们需要调整操作码控制信号位宽为 4 位，原有的 13 种运算再加上我们添加的 3 种运算一共是 16 种运算，正好可以用 4bits 来控制去选择不同运算。我们可以设计如下的运算，并且

新添了 3 条运算，分别是有符号数大于置位比较，按位取反，低位加载，对应关系如下：

ALU 运算	控制信号
无	0
加法	1
减法	2
有符号比较，小于置位	3
无符号比较，小于置位	4
按位与	5
按位或非	6
按位或	7
按位异或	8
逻辑左移	9
逻辑右移	A
算数右移	B
高位加载	C
有符号比较，大于置位	D
按位取反	E
低位加载	F

表 1: 对应关系

4.2 ALU.v

4.2.1 操作码压缩

首先需要将 ALU 控制信号改为 4 位，共可实现 16 种组合，对应 16 种运算。

```
1 input [3:0] alu_control, // ALU控制信号 改为4位控制
```

新增 3 个 wire 型变量去接收控制信号。

```
1 wire alu_sgt; //有符号比较，大于置位
2 wire alu_not; //按位取反
3 wire alu_hui; //低位加载
```

在此处利用之前定义的运算控制信号去接收我们输入的控制信号。

```
1 assign alu_add = (alu_control == 4'b0001);
2 assign alu_sub = (alu_control == 4'b0010);
3 assign alu_slt = (alu_control == 4'b0011);
4 assign alu_sltu = (alu_control == 4'b0100);
5 assign alu_and = (alu_control == 4'b0101);
6 assign alu_nor = (alu_control == 4'b0110);
7 assign alu_or = (alu_control == 4'b0111);
8 assign alu_xor = (alu_control == 4'b1000);
9 assign alu_sll = (alu_control == 4'b1001);
10 assign alu_srl = (alu_control == 4'b1010);
11 assign alu_sra = (alu_control == 4'b1011);
12 assign alu_lui = (alu_control == 4'b1100);
13 assign alu_sgt = (alu_control == 4'b1101);
```

```

14     assign alu_not  = (alu_control == 4'b1110);
15     assign alu_hui  = (alu_control == 4'b1111);

```

新增 3 个 32 位 wire 型变量去接收运算结果。

```

1     wire [31:0] sgt_result;
2     wire [31:0] not_result;
3     wire [31:0] hui_result;

```

4.2.2 有符号数大于置位比较

对于有符号数大于置位比较操作来说, 类似于小于置位, 所以我们对小于置位的逻辑取反即可, 但是要注意的是, 我们要去判断两个数是否相等, 排除相等的情况, `assign not_equal = (adder_result != 0)` 这句去判断是否相等, 并在结果中与上不等。

```

1     wire not_equal;
2     assign not_equal = (adder_result != 0);
3     assign sgt_result[31:1] = 31'd0;
4     assign sgt_result[0] = ~((alu_src1[31] & ~alu_src2[31]) |
        (~(alu_src1[31]^alu_src2[31]) & adder_result[31])) & not_equal;

```

4.2.3 按位取反

按位取反操作只需使用 运算符取反即可。

```

1     assign not_result = ~alu_src2; //按位取反

```

4.2.4 低位加载

低位加载类似于高位加载, 我们需要将传进来的 32 位立即数的低 16 位加载到目标操作数的低 16 位上, 只需利用传进来的立即数的低 16 位去填充目标操作数的低 16 位, 并让目标操作数的高 16 位全填为 0。

```

1     assign hui_result = {16'd0, alu_src2[15:0]}; //立即数装载结果为立即数移位至低半字节

```

在最后, 需要条件控制去选择不同运算的对应结果。

```

1     // 选择相应结果输出
2     assign alu_result = (alu_add|alu_sub) ? add_sub_result[31:0] :
3         alu_slt           ? slt_result :
4         alu_sltu          ? sltu_result :
5         alu_and           ? and_result :
6         alu_nor           ? nor_result :
7         alu_or            ? or_result :
8         alu_xor           ? xor_result :
9         alu_sll           ? sll_result :
10        alu_srl           ? srl_result :
11        alu_sra           ? sra_result :

```

```

12         alu_lui          ? lui_result :
13         alu_sgt          ? sgt_result :
14         alu_not          ? not_result :
15         alu_hui          ? hui_result :
16         32'd0;

```

4.3 ALU_display.v

在 display 文件中，我们也要作相应的修改，一处是定义的控制信号应该改为 4 位。

```

1     reg    [3:0] alu_control; // ALU控制信号

```

另一处把输入的传给控制信号的变量也改为 4 位。

```

1     always @(posedge clk)
2     begin
3         if (!resetn)
4             begin
5                 alu_control <= 12'd0;
6             end
7         else if (input_valid && input_sel==2'b00)
8             begin
9                 alu_control <= input_value[3:0];
10            end
11    end

```

4.4 ALU_tb.v

我们添加了仿真文件以更好地去验证代码的正确性。

```

1     timescale 1ns / 1ps
2
3     module alu_tb;
4         reg [3:0] alu_control;
5         reg [31:0] alu_src1;
6         reg [31:0] alu_src2;
7         wire [31:0] alu_result;
8
9         // 实例化被测 ALU
10        alu u_alu(
11            .alu_control (alu_control),
12            .alu_src1     (alu_src1),
13            .alu_src2     (alu_src2),
14            .alu_result   (alu_result)
15        );
16
17        initial begin
18            // 初始化波形记录

```

```
19 $dumpfile("alu_wave.vcd");
20 $dumpvars(0, alu_tb);
21
22 // 测试用例 1: 加法 (ADD)
23 alu_control = 4'b0001;
24 alu_src1 = 32'h0000_0005;
25 alu_src2 = 32'h0000_0003;
26 #10;
27 $display("ADD: 5 + 3 = %h (Expected 8)", alu_result);
28
29 // 测试用例 2: 减法 (SUB)
30 alu_control = 4'b0010;
31 alu_src1 = 32'h0000_0008;
32 alu_src2 = 32'h0000_0003;
33 #10;
34 $display("SUB: 8 - 3 = %h (Expected 5)", alu_result);
35
36 // 测试用例 3: 有符号小于置位 (SLT)
37 alu_control = 4'b0011;
38 alu_src1 = 32'hFFFF_FFFE; // -2 (补码)
39 alu_src2 = 32'h0000_0001; // 1
40 #10;
41 $display("SLT: -2 < 1 ? %h (Expected 1)", alu_result);
42
43 // 测试用例 4: 无符号小于置位 (SLTU)
44 alu_control = 4'b0100;
45 alu_src1 = 32'h0000_00FF;
46 alu_src2 = 32'h0000_FF00;
47 #10;
48 $display("SLTU: 255 < 65280 ? %h (Expected 1)", alu_result);
49
50 // 测试用例 5: 按位与 (AND)
51 alu_control = 4'b0101;
52 alu_src1 = 32'hA5A5_A5A5;
53 alu_src2 = 32'h0F0F_0F0F;
54 #10;
55 $display("AND: A5A5A5A5 & 0F0F0F0F = %h (Expected 05050505)", alu_result);
56
57 // 测试用例 6: 按位或非 (NOR)
58 alu_control = 4'b0110;
59 alu_src1 = 32'hAA00_00AA;
60 alu_src2 = 32'h5500_0055;
61 #10;
62 $display("NOR: ~(AA0000AA | 55000055) = %h (Expected 00FFFF00)", alu_result);
63
64 // 测试用例 7: 按位或 (OR)
65 alu_control = 4'b0111;
66 alu_src1 = 32'h1234_5678;
67 alu_src2 = 32'h0000_FFFF;
```

```
68     #10;
69     $display("OR: 12345678 | 0000FFFF = %h (Expected 1234FFFF)", alu_result);
70
71     // 测试用例 8: 按位异或 (XOR)
72     alu_control = 4'b1000;
73     alu_src1 = 32'hDEAD_BEEF;
74     alu_src2 = 32'h1234_5678;
75     #10;
76     $display("XOR: DEADBEEF ^ 12345678 = %h (Expected CC8FE897)", alu_result);
77
78     // 测试用例 9: 逻辑左移 (SLL)
79     alu_control = 4'b1001;
80     alu_src1 = 4;          // 移位量 (注意: 根据代码实际使用 alu_src1[4:0])
81     alu_src2 = 32'h0000_000F; // 被移位数
82     #10;
83     $display("SLL: F << 4 = %h (Expected 0000000F)", alu_result);
84
85     // 测试用例 10: 逻辑右移 (SRL)
86     alu_control = 4'b1010;
87     alu_src1 = 4;          // 移位量
88     alu_src2 = 32'hF000_0000;
89     #10;
90     $display("SRL: F0000000 >> 4 = %h (Expected 0F000000)", alu_result);
91
92     // 测试用例 11: 算术右移 (SRA)
93     alu_control = 4'b1011;
94     alu_src1 = 4;          // 移位量
95     alu_src2 = 32'h8000_0000; // 负数 (最高位为1)
96     #10;
97     $display("SRA: 80000000 >> 4 = %h (Expected F8000000)", alu_result);
98
99     // 测试用例 12: 高位加载 (LUI)
100    alu_control = 4'b1100;
101    alu_src2 = 32'h0000_1234; // 低16位
102    #10;
103    $display("LUI: Load Upper 1234 -> %h (Expected 12340000)", alu_result);
104
105    // 测试用例 13: 有符号大于置位 (SGT)
106    alu_control = 4'b1101;
107    alu_src1 = 32'h0000_0005; // 5
108    alu_src2 = 32'hFFFF_FFFE; // -2
109    #10;
110    $display("SGT: 5 > -2 ? %h (Expected 1)", alu_result);
111
112    // 测试用例 14: 按位取反 (NOT)
113    alu_control = 4'b1110;
114    alu_src2 = 32'h0000_00FF;
115    #10;
116    $display("NOT: ~00FF = %h (Expected FFFFFFF0)", alu_result);
```



```

117
118 // 测试用例 15: 低位加载 (HUI)
119 alu_control = 4'b1111;
120 alu_src2 = 32'h1234_5678; // 高16位会被忽略
121 #10;
122 $display("HUI: Load Lower 5678 -> %h (Expected 00005678)", alu_result);
123
124 // 结束仿真
125 #10;
126 $finish;
127 end
128 endmodule

```

5 实验结果分析

5.1 仿真验证

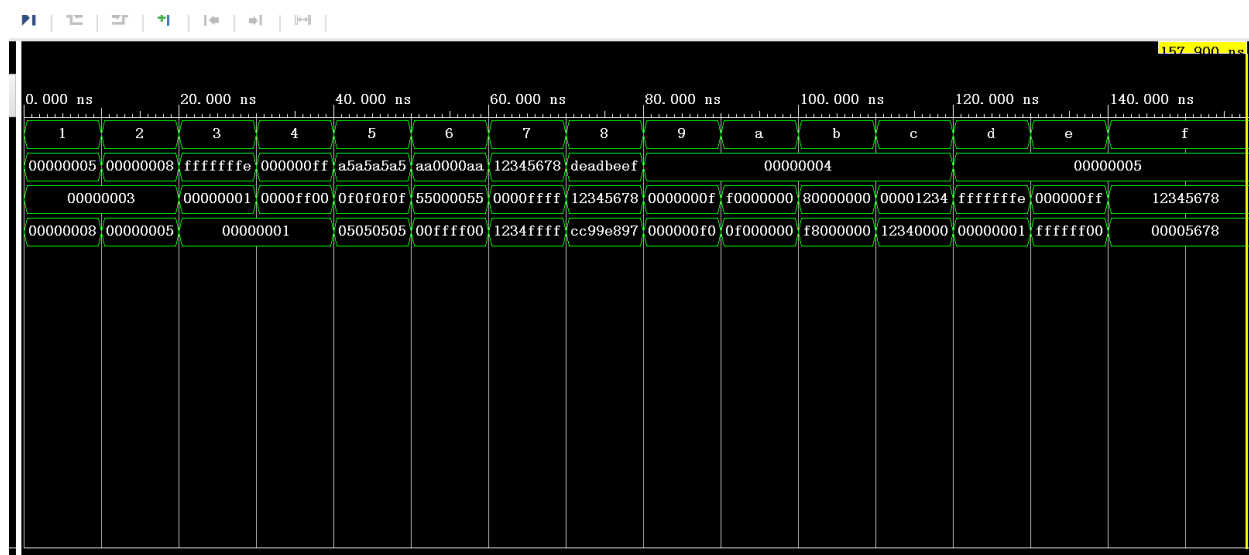


图 5.2: 仿真结果

- 1: $5+3=8$ 正确
- 2: $8-3=5$ 正确
- 3: 第一个数是负数, 第二个数是正数, 小于判断成立, 结果为 1, 正确
- 4: 两个无符号数相减, 第一个小于第二个, 结果为 1, 正确
- 5: $a5a5a5a5$ 于 $0f0f0f0f$ 相与, 与 0 相与为 0, 与 f 相与为本身, 所以得到结果为 05050505, 正确
- 6: $aa0000aa$ 与 55000055 或非运算, a 与 5 或非恰为 0, 0 与 0 或非为 1, 得到结果为 00ffff00, 正确
7. 按位或运算明显正确
8. 按位异或, 相同为 0, 相异为 1, d 是 1101, 1 是 0001, 异或结果为 1100, 即为 c, 另外其他的位运算也相同, 得到结果 cc99e897, 正确
9. 逻辑左移 1 位, 低位补 0, 正确

- a. 逻辑右移 1 位，高位补 0，正确
- b. 算数右移，高位符号位补位，补 1111，即为 f，正确
- c. 高位加载，把立即数的低 16 位 1234h 加载到目标操作数的高 16 位，并在低位补 0，正确
- d. 有符号大于置位比较，第一个数为正数，第二个数为负数，结果为 1，正确
- e. 按位取反明显正确
- f. 低位加载，把立即数的低 16 位 5678h 加载到目标操作数的低 16 位，并在高位补 0，正确

5.2 上箱验证

5.2.1 有符号数大于置位验证

首先验证 11111111 和 11111111，相等，所以应该返回 0，可以看到 result 为 0，正确

 


图 5.3: 同号比较

11111111 大于 1，所以 result 为 1，正确

 


图 5.4: 同号比较

1 小于 11111111, 所以 result 为 0, 正确

 


图 5.5: 同号比较

11111111 为正数, ffffffff 为负数, 结果为大于, result 为 1, 正确

 


图 5.6: 正减负

ffffff 为负数, 11111111 为正确, 结果为小于, result 为 0, 正确

 


图 5.7: 负减正

5.2.2 按位取反验证

我们输入第二个操作数为 11111111, 按位取反结果即为 eeeeeeee, 正确

 


图 5.8: 按位取反

5.2.3 低位加载验证

输入第二个操作数为 12345678，低位加载即为 5678，高 16 位为 0，即为 00005678，正确

 


图 5.9: 低位加载

6 总结感想

1. 对计算机中减法操作如何实现有了更好的理解。另外比较操作都是利用这个减法的原理去实现的。
2. 能够把之前的独热编码控制逻辑改为更少的位数去接受，减少了线数与接口数，提高了资源利用率，为如何设计 cpu 打下基础。
3. 参照所给运算，自主设计了另外 3 种运算并得到实现，经得住验证。
4. 可以自主写出仿真文件去验证代码的正确性，为上箱节省了时间。